Тема Лабораторной работы:

Вычислительный эксперимент «Исследование колебательного контура с источником тока».

Цель лабораторной работы:

Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования колебательного контура с источником тока.

Используемое оборудование:

Microsoft Exel.


Задание 1:

Вычислительный эксперимент:

график зависимости заряда конденсатора q от времени t (q = q(t))

математическая модель:
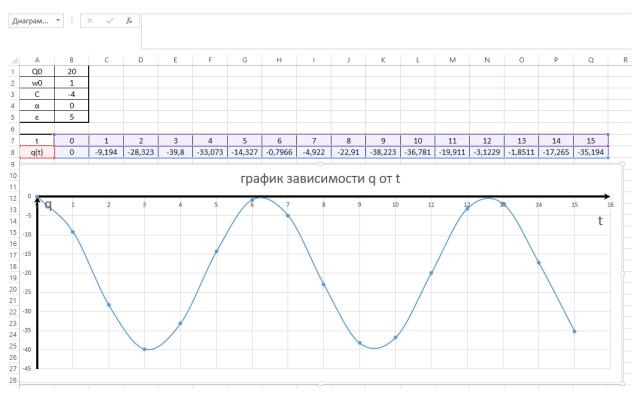
$$q(t) = Q0 \cos(\omega 0 t + \alpha) + C\epsilon$$



Анализ Результатов:

Заряд конденсатора q циклично уменьшается и увеличивается, но не поднимается выше 0 в зависимости от времени ${\bf t}$

вывод:

Я провёл вычислительный эксперимент


Задание 2:

Вычислительный эксперимент:

график зависимости тока I от времени t (I = I(t))

математическая модель:
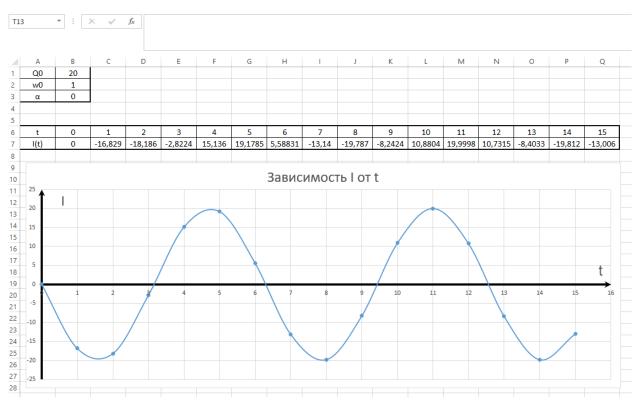
$$I(t) = -Q0 \omega 0 \sin(\omega 0 t + \alpha)$$



Анализ Результатов:

Ток I циклично принимает то положительные, то отрицательные значения в зависимости от времени t

вывод:

Я провёл вычислительный эксперимент


Задание 3:

Вычислительный эксперимент:

график зависимости напряжения U от времени t (U = U(t))

математическая модель:

$$U(t) = q / C$$

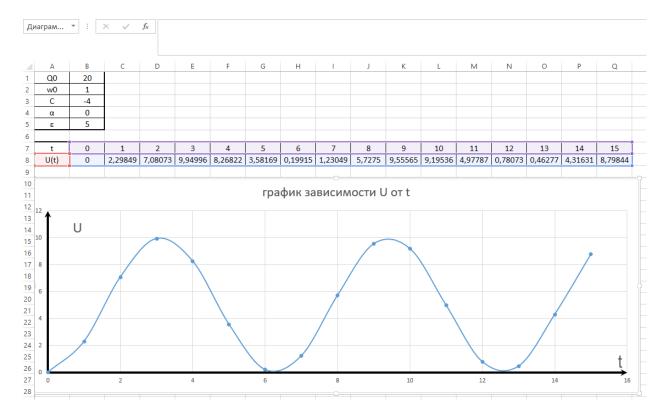

Анализ Результатов:

Напряжение U циклично увеличивается и уменьшается в зависимости от времени t, но не падает ниже 0

вывод:

Я провёл вычислительный эксперимент

общий вывод:

Я провёл вычислительные эксперименты для исследования колебательного контура с источником тока.